

# 2022 NYCU EE VLSI Lab Report

## Final Project

### 6-Bit Multiplier and Accumulator Design

Student ID:109511204 Name: 吳燕琳

Student ID: 109511231 Name: 林品妤


Student ID:109511298 Name: 阮珩

Date: 2022/01/13

#### I. Layout result

##### 1. Layout picture with ruler


105.82\*121.09

 


## 2. Design concept

### (1) Pipeline multiplier design

➤ 還沒有切 pipeline 時:

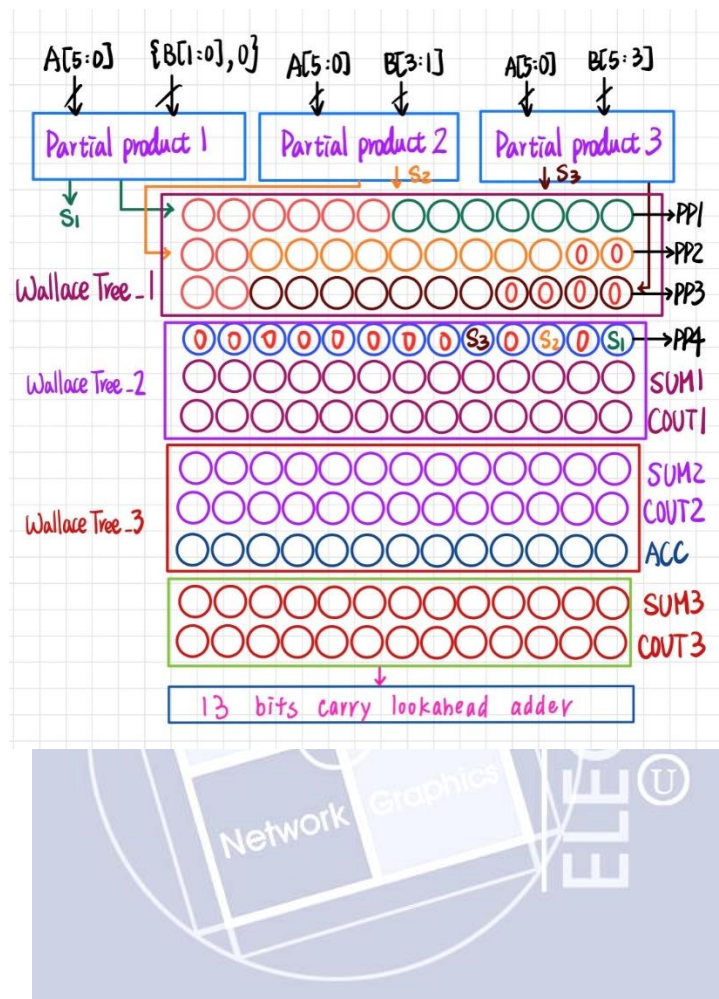


➤ 切 pipeline 後:

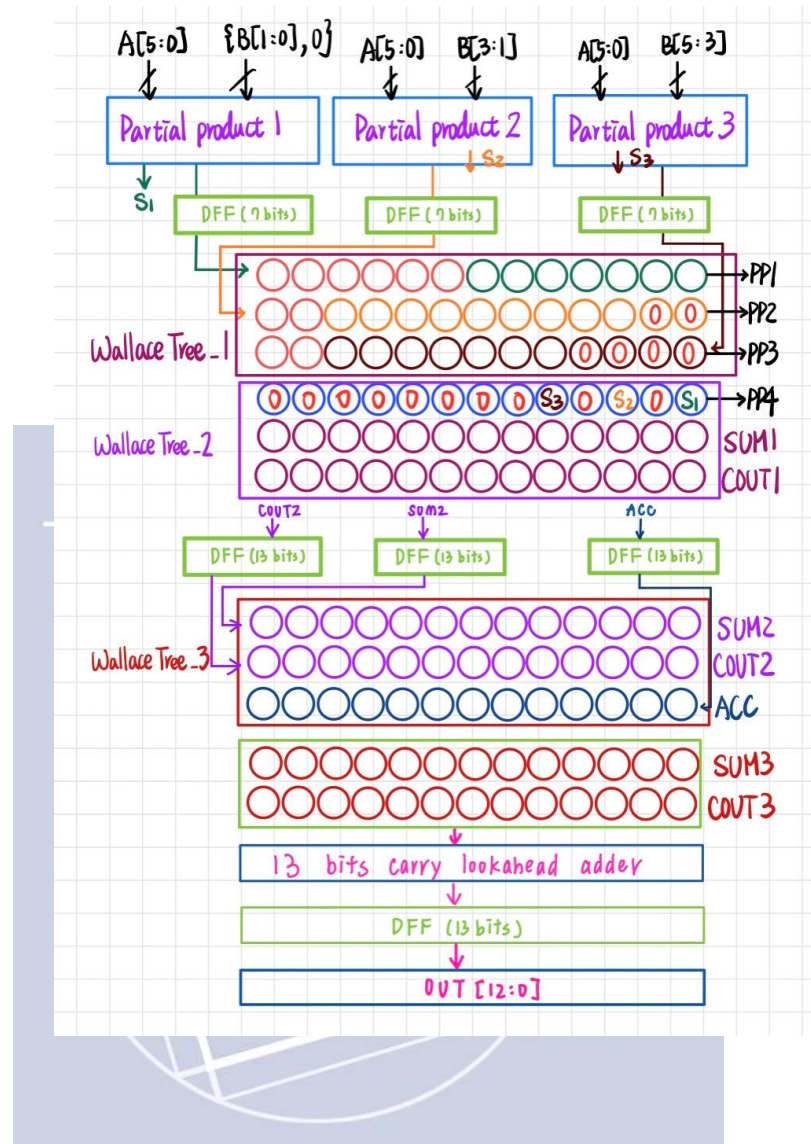


(2) Summary of structure (Roughly number of transistor / logic gate is used)

➤ XOR2(6 顆):

 


資料來源: <https://en.wikipedia.org/wiki/File:TransmissionCmosXORGate.png>

➤ MUX(16 顆):

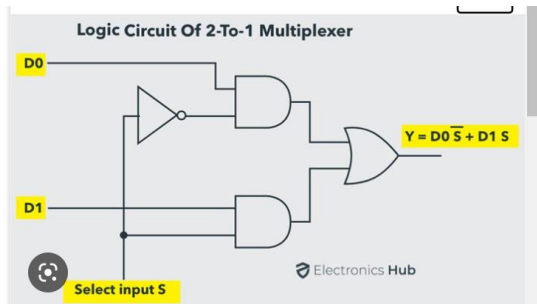


資料來源: <https://www.electronicshub.org/multiplexerandmultiplexing/>

➤ NOT(2 顆):

 


資料來源: <https://tiij.org/issues/issues/spring97/electronics/cmos/cmostran.html>


➤ NAND2(4 顆):

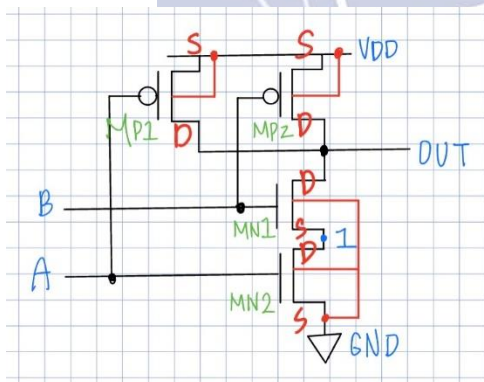


➤ NAND3(6 顆):

 

- NAND4(8 顆):

 


- XOR3(12 顆):

 


資料來源: <https://ieeexplore.ieee.org/document/824054>

- OR2(6 顆):




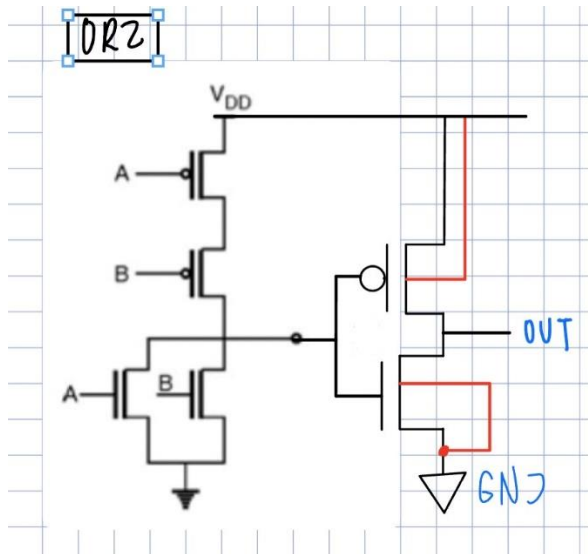


➤ AND2(6 顆):

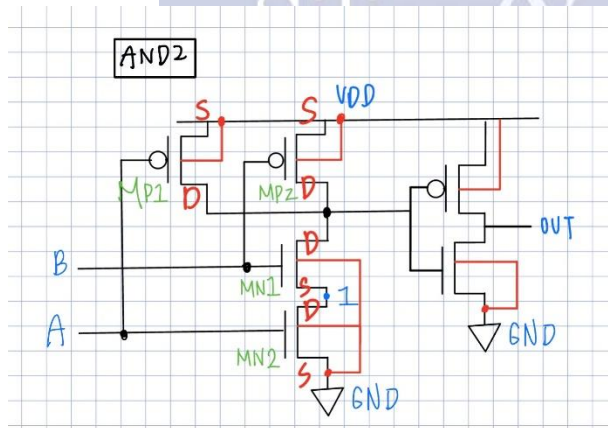

➤ AND4(10 顆):

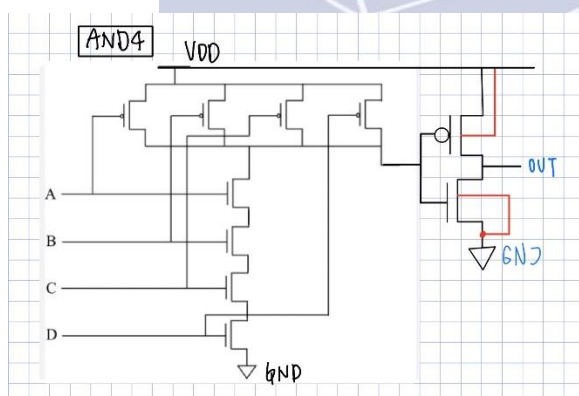

➤ NOR(4 顆):

 

資料來源: <https://www.electronics-tutorial.net/Digital-CMOS-Design/CMOS-Layout-Design/Layout-of-logic-gates/>

- DFF(22 顆, 包括 NCLK 的 inverter):


 



Fig.1 Schematic of D Flip-Flop (positive trigger)

- HA(10 顆):

 


資料來源: [https://www.researchgate.net/figure/A-half-adder-constructed-with-a-XOR-and-AND-gate\\_fig1\\_325747900](https://www.researchgate.net/figure/A-half-adder-constructed-with-a-XOR-and-AND-gate_fig1_325747900)

- FA(28 顆):

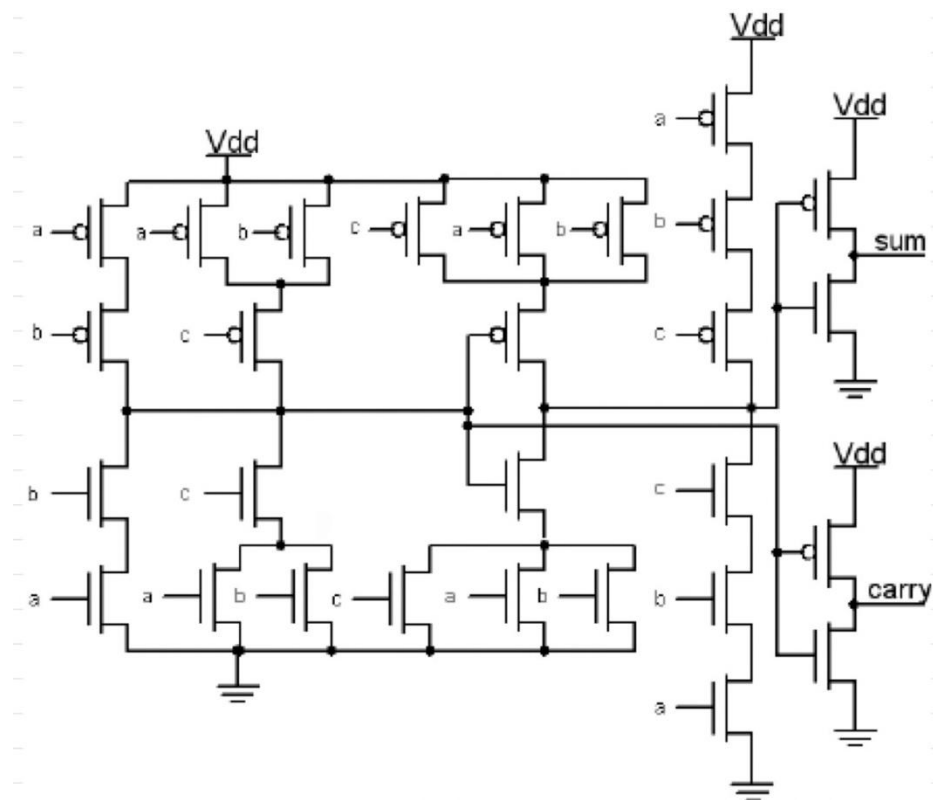


這次的電路一共用了 Half Adder 14 顆，Full Adder 19 顆，3-bit 的 XOR 15 顆，2-bit 的 XOR 25 顆，2-bit 的 OR 15 顆，2-bit 的 AND 顆，3-bit 的 NAND 17 顆，2-bit 的 NAND 84 顆，4-bit 的 NAND 12 顆，DFF 87 顆，MUX 13 顆，再加上約 25 左右的 inverter(不包含在 logic gate 裡面)，此次的電路約用了 3888 顆 transistor。
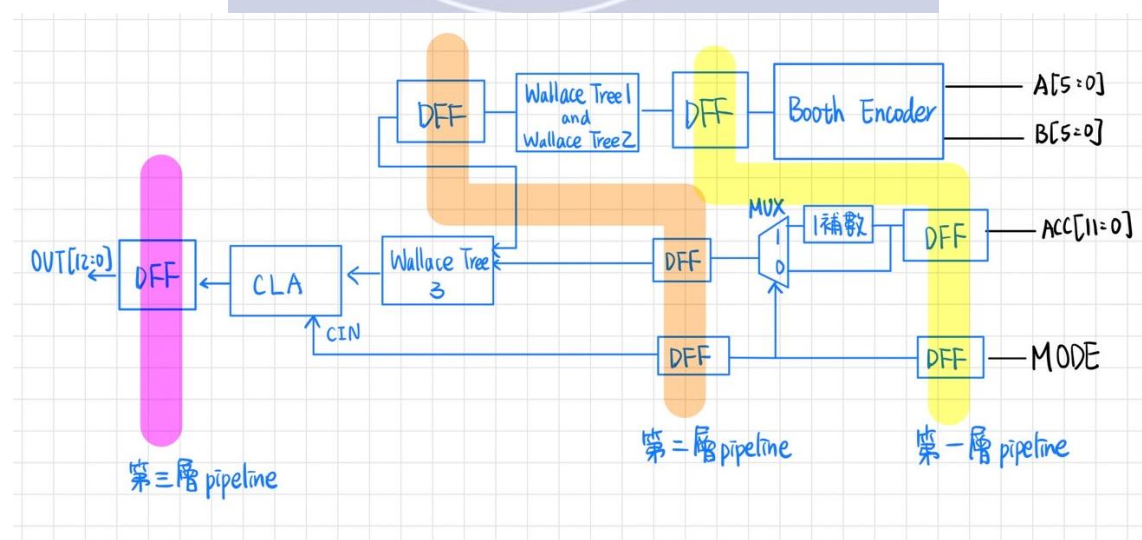
### (3) Circuit Schematic / Building Blocks




CLA:




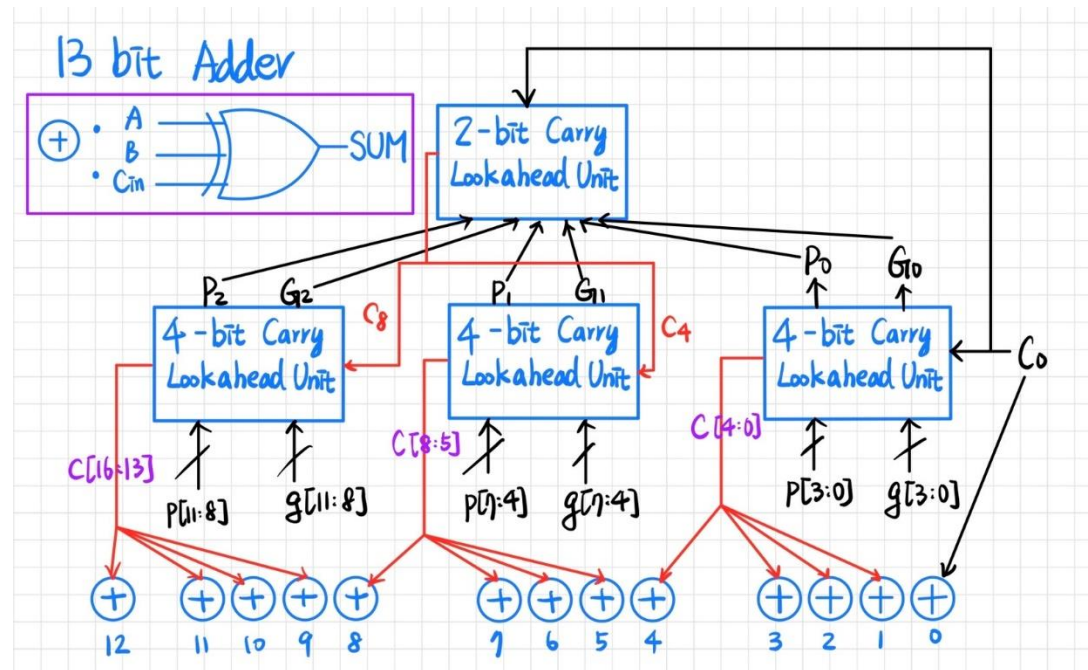


2-bit Carry Lookahead Unit:

 


4-bit Carry Lookahead Unit:

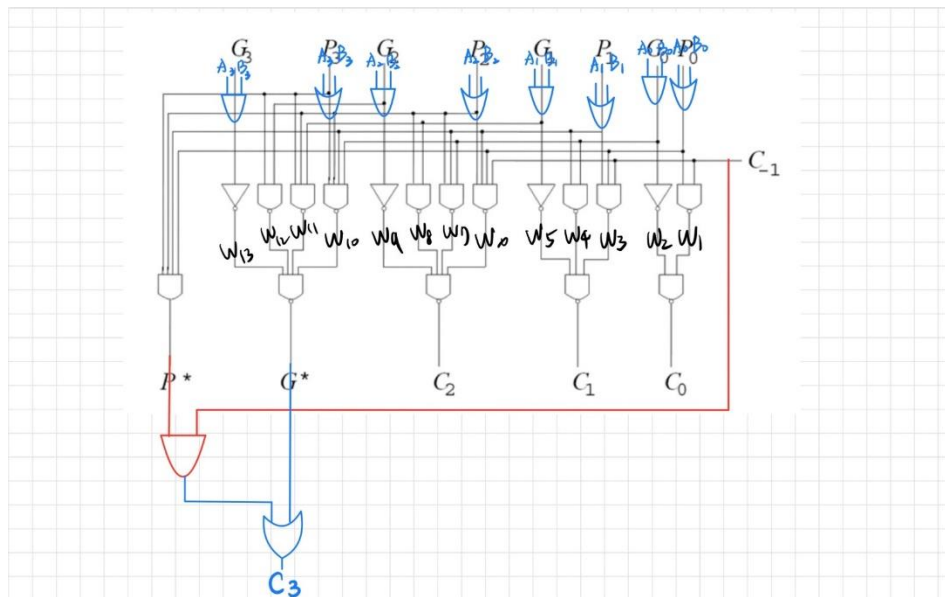

Booth Encoder:

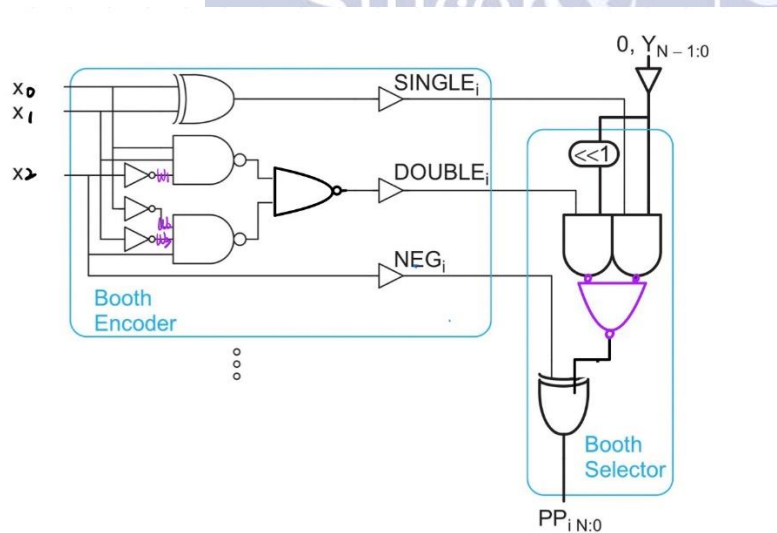

Wallace Tree:

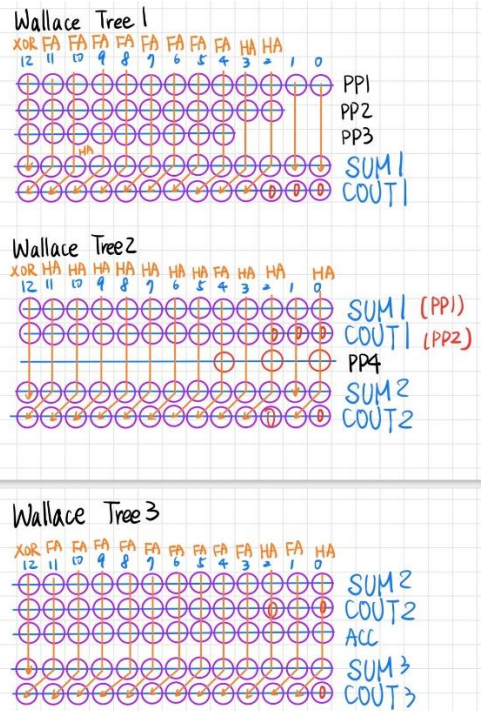


## II. Simulation result

### 1. Output waveform (with input from MAC6.vec)

#### (1) Pre-sim (Output waveform)





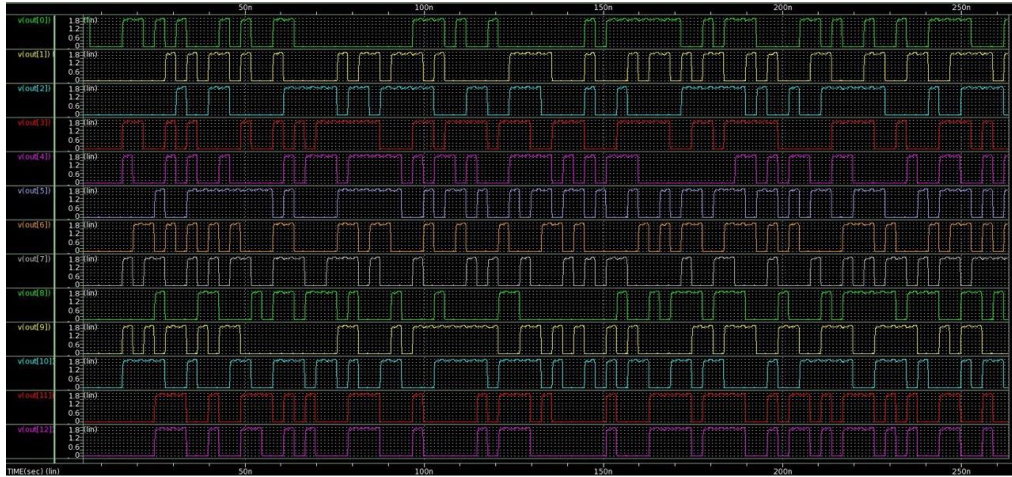


### (3) Performance list (TT case under worst case input pattern)


Maximum operation frequency	Pre-sim: 0.581G Hz (1.72ns)
	Post-sim: 0.333 GHz (3ns)
Average power	Pre-sim: 4.6263e-3 w
	Post-sim: 3.9608e-3 w
Layout area	105.82*121.09
Multiplier and adder structure	Radix-4 mult + Wallace tree + CLA
Glitch control (Yes/No)	No

## III. Verification result

### 1. DRC

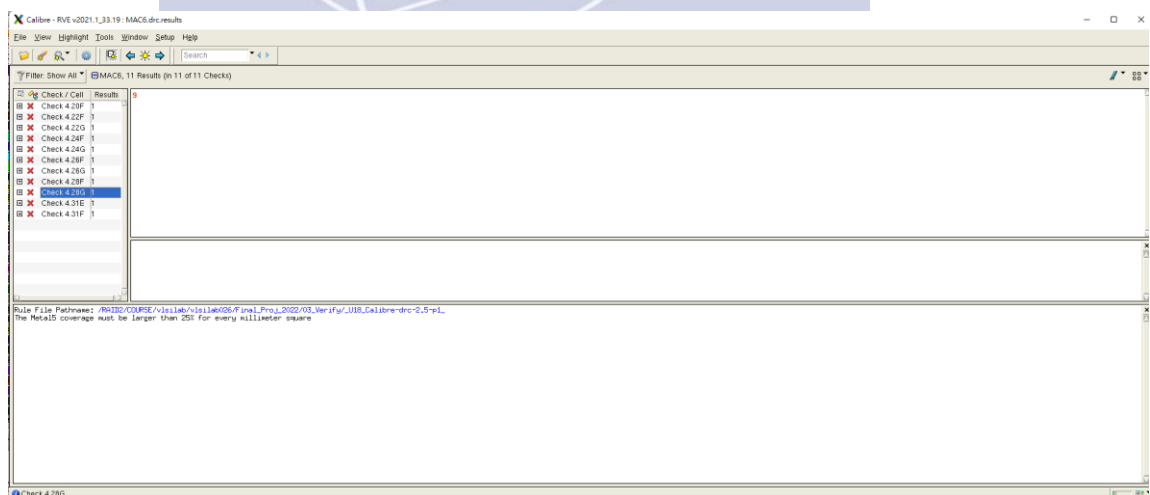

### 2. LVS

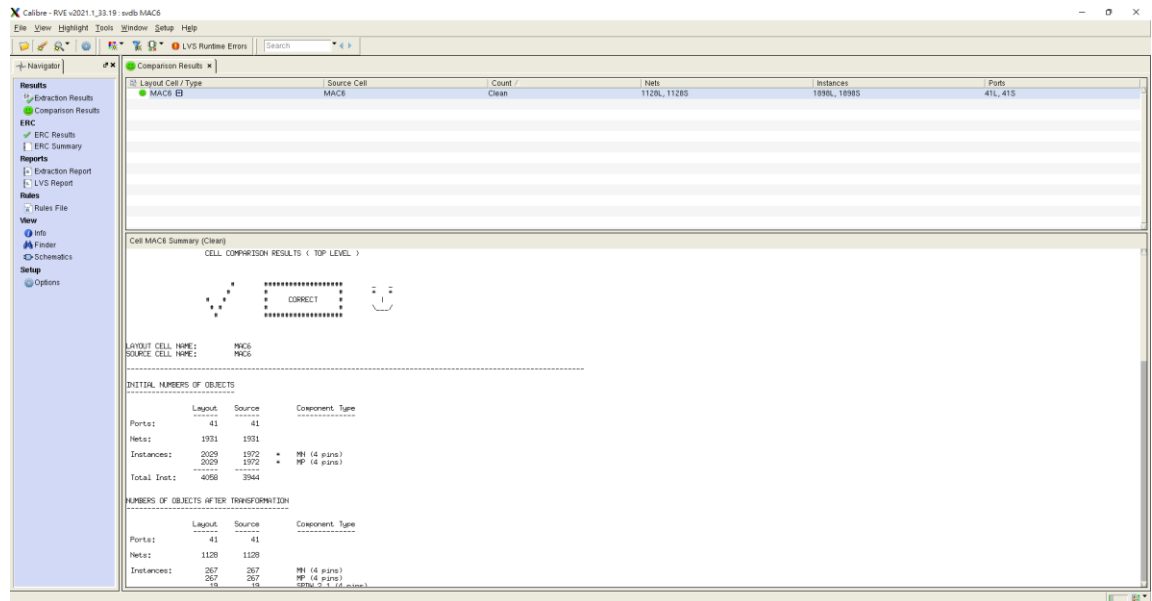

#### IV. Discussion

##### 1. Optimization or anything worth sharing

- (1) 在做 Wallace Tree 的時候會特別注意是否一定要用 Full Adder，可以視情況把某些 bit 變成 Half Adder，甚至有些 bit 可以直接拉線就可以得到我們要的結果，如此一來就可以減少面積以及減少 delay，也因此我們的 Wallace Tree 有三種不同的 Adder 組合方式。
- (2) 在切 pipeline 的時候，我們一開始會先測在還沒切之前完整的 combinational circuit 運算需要的完整週期，這樣也比較好判斷我們之後切的 pipeline 是否是最佳的位置，良好的 pipeline 應讓每一段的 combinational circuit 的運算時間相近，所以良好的 pipeline 切法最後測出來的週期應約為還沒切 pipeline 之前的三分之一。
- (3) 在畫 FA 時，因為有幾顆 mosfet 的 width 特別長，所以特別採用助教在 Lab04 推薦的 folded layout 以此來減低寄生電容的效應以及 leakage current 的效應(降低 power)。
- (4) 在畫 layout 時會盡可能地共用 diffusion，如此一來也可以減少寄生電容的效應，也可以縮小面積。
- (5) 在拉遠線時，在情況允許下會盡可能用較高層的 metal 來拉線以此降低寄生電容跟寄生電阻的效應。

##### 2. Your thoughts about VLSI LAB course and exercises

- (1) 109511204 吳燕琳



這學期的課程中助教給與我們豐富的學識內容，讓我在 VLSI LAB 中學到的不僅僅是 layout，還有許多跟設計相關的知識，讓我在這堂課收穫頗多。作業題目也出得很扎實，讓我能將上課時老師所教的知識有所應用，對於 VLSI 的知識也更加深刻，修了這門課後我發現交大的日出很燦爛。

(2) 109511231 林品好

助教從一開始的 hspice 到後來的 verilog，一步一步教起，讓我能夠穩扎穩打的練習，從一開始的完全陌生，但現在對於整個的操作都有一定的概念，也對於老師上課時講解的內容更有概念。

(3) 109511298 阮珩

真的非常感謝這學期在各個助教的教學，以及認真準的每個 lab 還有 final project，讓我真的學到很多有關 vlsi 導論學到的理論，如何在 layout 中實現，雖然中途遇到很多的困難，但在最後回想起來也是蠻有成就感的。

